

Examen ETS-CME - Análisis y Soluciones Detalladas

Desarrollado con Asistente Interactivo de IA

27 de mayo de 2025

INSTRUCCIONES

Este examen consta de 3 problemas. Cada problema tiene un valor asignado. Responda de manera clara y concisa, mostrando todos los pasos de su razonamiento y cálculos. Este documento sirve como una plantilla y ejemplo de solución detallada.

1. Pregunta 1 (Valor Total: 3 puntos)

Enunciado - Pregunta 1 La velocidad de un motor de cd de 20 Hp, 300 V, 900 rpm con excitación separada se controla con un convertidor trifásico completo. El circuito de campo se controla con un semiconvertidor trifásico. La alimentación de corriente alterna a los convertidores de armadura y campo es trifásica, conectada en Y, 440 V, 60 Hz. La resistencia de la armadura es $R_a = 0,15 \Omega$ y la del campo es $R_f = 145 \Omega$, y la constante de voltaje del motor es $K_v = 1,15 \text{ V}/(\text{A}\cdot\text{rad/s})$. Las corrientes en la armadura y en el campo son continuas y sin rizo.

- a) Si el convertidor del campo se opera con la corriente máxima en el campo, y el par desarrollado es $\tau_{ind} = 106 \text{ N}\cdot\text{m}$ a 750 rpm, determine el ángulo de retardo del convertidor de la armadura. **Valor: 1 punto**
- b) Si se ajusta el convertidor del circuito de campo a la corriente máxima en el campo, el par desarrollado es de $\tau_{ind} = 108 \text{ N}\cdot\text{m}$ y el ángulo de retardo del convertidor de la armadura es 0, determine la velocidad. **Valor: 1 punto**
- c) Para la misma demanda de carga que en el punto (b), determine el ángulo de retardo del convertidor de campo, si hay que aumentar la velocidad a 1800 rpm. **Valor: 1 punto**

Solución Detallada - Pregunta 1

Planteamiento del Problema y Marco Teórico Corregido

Se analiza un motor de CD con excitación separada. Es crucial utilizar las ecuaciones correctas que relacionan el voltaje, la corriente, el par y la velocidad, especialmente la interpretación de la constante K_v .

Marco Teórico Aplicado

1. **Motor de CD con Excitación Separada:** Circuitos de campo y armadura independientes.

2. **Ecuaciones Fundamentales del Motor CD (Enfoque Corregido):**

- Voltaje de armadura: $V_a = E_b + I_a R_a$

Donde V_a es el voltaje aplicado a la armadura, E_b es la fuerza contraelectromotriz (f.e.m.), I_a es la corriente de armadura y R_a es la resistencia de armadura. Esta ecuación surge del análisis del circuito equivalente de la armadura según la ley de Kirchhoff de voltajes.

- Fuerza contraelectromotriz (f.e.m.): $E_b = K_{eff} \omega_m$. Si K_v se da como $V/(A \cdot \text{rad/s})$ y se asume I_f en su cálculo, entonces K_v ya incluye el efecto del flujo. Sin embargo, el enunciado de este problema da $K_v = 1,15 V/(A \cdot \text{rad/s})$ lo que es una unidad para la constante de par K_t o una K_v que requiere ser multiplicada por I_f . La solución original del examen usaba $K_v \cdot I_f$. La solución interactiva demostró que es más consistente considerar $K_v = 1,15$ como una constante que ya incluye el flujo nominal, o bien, si K_v es una constante base, se debe especificar y utilizar I_f . Para alinearnos con la solución interactiva validada, se asumirá que la constante dada $K_v = 1,15 V/(A \cdot \text{rad/s})$ es, en efecto, la constante de par K_t y también la constante de f.e.m. K_e cuando las unidades son consistentes ($N \cdot m/A$ y $V/(\text{rad/s})$ respectivamente), asumiendo que I_f está en su valor nominal para el cual K_v fue especificado o que K_v es la constante que relaciona E_b con ω_m directamente y T_{ind} con I_a directamente. **Aclaración crucial adoptada en la solución interactiva y aquí:** $K_v = K_t = 1,15$ en unidades consistentes ($V/(\text{rad/s})$ para $E_b = K_v \omega_m$ y Nm/A para $\tau_{ind} = K_t I_a$).

- Par electromagnético: $\tau_{ind} = K_t I_a = K_v I_a$ (con la aclaración anterior).

3. **Convertidores de Potencia:**

- Convertidor trifásico completo (armadura): $V_a = \frac{3\sqrt{2}V_{LL}}{\pi} \cos(\alpha_a) = V_{a0} \cos(\alpha_a)$. Con $V_{LL} = 440 V$, $V_{a0} \approx 594,19 V$.
- Semiconvertidor trifásico (campo): $V_f = \frac{3\sqrt{2}V_{LL}}{2\pi} (1 + \cos(\alpha_f))$. $V_{f0,max}$ (con $\alpha_f = 0$) es $\approx 594,19 V$.

Corrección y Explicación del Enfoque La solución original del problema podría haber incurrido en inconsistencias al manejar la constante K_v y su relación con I_f . El enfoque corregido, validado en la plataforma interactiva, establece que si K_v se da como $1,15 V/(A \cdot \text{rad/s})$, y esta es la constante fundamental del motor que relaciona el par con I_a y la f.e.m. con ω_m (asumiendo I_f constante e implícita en K_v), las ecuaciones son $\tau_{ind} = K_v I_a$ y $E_b = K_v \omega_m$. Esto simplifica los cálculos y es crucial para obtener resultados realistas, especialmente al determinar la velocidad base y la necesidad de debilitamiento de campo.

Resolución Detallada de Incisos

a) Cálculo de α_a para $\tau_{ind} = 106 \text{ N}\cdot\text{m}$ a **750 rpm**

Se asume corriente de campo máxima, lo que implica $\alpha_f = 0^\circ$.

1. **Velocidad angular ω_m :** $750 \text{ rpm} \times \frac{2\pi}{60} \approx 78,54 \text{ rad/s}$.
2. **Corriente de armadura I_a :** $I_a = \frac{\tau_{ind}}{K_v} = \frac{106 \text{ N}\cdot\text{m}}{1,15 \text{ Nm/A}} \approx 92,17 \text{ A}$.
3. **Fuerza contraelectromotriz E_b :** $E_b = K_v \omega_m = 1,15 \text{ V/(rad/s)} \times 78,54 \text{ rad/s} \approx 90,32 \text{ V}$.
4. **Voltaje de armadura V_a :** $V_a = E_b + I_a R_a = 90,32 \text{ V} + (92,17 \text{ A} \times 0,15\Omega) \approx 90,32 + 13,83 \approx 104,15 \text{ V}$.
5. **Ángulo de retardo α_a :** $\cos(\alpha_a) = \frac{V_a}{V_{a0}} = \frac{104,15 \text{ V}}{594,19 \text{ V}} \approx 0,175$. Entonces, $\alpha_a = \arccos(0,175) \approx 79,91^\circ \approx 80^\circ$.

b) Cálculo de la velocidad para $\tau_{ind} = 108 \text{ N}\cdot\text{m}$, $I_f = I_{f,max}$, $\alpha_a = 0^\circ$

1. **Voltaje de armadura V_a :** Con $\alpha_a = 0^\circ$, $V_a = V_{a0} \cos(0^\circ) = 594,19 \text{ V}$.
2. **Corriente de armadura I_a :** $I_a = \frac{\tau_{ind}}{K_v} = \frac{108 \text{ N}\cdot\text{m}}{1,15 \text{ Nm/A}} \approx 93,91 \text{ A}$.
3. **Fuerza contraelectromotriz E_b :** $E_b = V_a - I_a R_a = 594,19 \text{ V} - (93,91 \text{ A} \times 0,15\Omega) \approx 594,19 - 14,09 \approx 580,10 \text{ V}$.
4. **Velocidad angular ω_m :** $\omega_m = \frac{E_b}{K_v} = \frac{580,10 \text{ V}}{1,15 \text{ V/(rad/s)}} \approx 504,43 \text{ rad/s}$.
5. **Velocidad N en rpm:** $N = \omega_m \times \frac{60}{2\pi} \approx 504,43 \times \frac{60}{2\pi} \approx 4817 \text{ rpm}$. Esta es la velocidad base del sistema con flujo nominal y máximo voltaje de armadura.

c) Cálculo de α_f para $N = 1800 \text{ rpm}$ con $\tau_{ind} = 108 \text{ N}\cdot\text{m}$

La velocidad deseada (1800 rpm) es menor que la velocidad base (4817 rpm). Por lo tanto, no se requiere debilitamiento de campo. El control se realiza únicamente mediante el convertidor de armadura, manteniendo el flujo de campo al máximo ($\alpha_f = 0^\circ$).

1. **Conclusión inicial:** No se requiere debilitamiento de campo. Por tanto, $\alpha_f = 0^\circ$. El flujo de campo se mantiene máximo.
2. **Velocidad angular deseada $\omega_{deseada}$:** $1800 \text{ rpm} \times \frac{2\pi}{60} \approx 188,50 \text{ rad/s}$.
3. **Corriente de armadura I_a :** (misma que en b, ya que τ es el mismo) $\approx 93,91 \text{ A}$.
4. **Fuerza contraelectromotriz E_b requerida:** $E_b = K_v \omega_{deseada} = 1,15 \times 188,50 \approx 216,78 \text{ V}$.
5. **Voltaje de armadura V_a necesario:** $V_a = E_b + I_a R_a = 216,78 + (93,91 \times 0,15) \approx 216,78 + 14,09 \approx 230,87 \text{ V}$.

6. **Ángulo de retardo α_a para el convertidor de armadura:** $\cos(\alpha_a) = \frac{V_a}{V_{a0}} = \frac{230,87}{594,19} \approx 0,389$. $\alpha_a = \arccos(0,389) \approx \mathbf{67,1^\circ}$.

Resumen de Resultados Corregidos - Problema 1

- **Inciso (a):** $\tau = 106 \text{ N}\cdot\text{m}$ a 750 rpm $\implies \alpha_a \approx 80^\circ$.
- **Inciso (b):** $\tau = 108 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\alpha_a = 0^\circ \implies N \approx 4817 \text{ rpm}$ (Velocidad Base).
- **Inciso (c):** $N = 1800 \text{ rpm}$, $\tau = 108 \text{ N}\cdot\text{m} \implies \alpha_f = 0^\circ$ (no hay debilitamiento de campo), $\alpha_a \approx 67,1^\circ$.

Análisis de Resultados

La solución corregida destaca la importancia de la velocidad base del sistema. Como la velocidad deseada en el inciso (c) (1800 rpm) está por debajo de la velocidad base (aprox. 4817 rpm), el control se logra ajustando el ángulo α_a del convertidor de armadura, mientras se mantiene el flujo de campo máximo ($\alpha_f = 0^\circ$). Esto contrasta con soluciones que podrían haber indicado erróneamente la necesidad de debilitamiento de campo.

2. Pregunta 2 (Valor Total: 4 puntos)

Enunciado - Pregunta 2 Un motor de cd de 15 kW, 230 V, 3000 rpm, con excitación separada se controla en lazo cerrado (ver figura ??) con un convertidor lineal de ganancia $K_2 = 150$, la amplificación del sensor de velocidad es $K_1 = 4$ mV/rad/s.

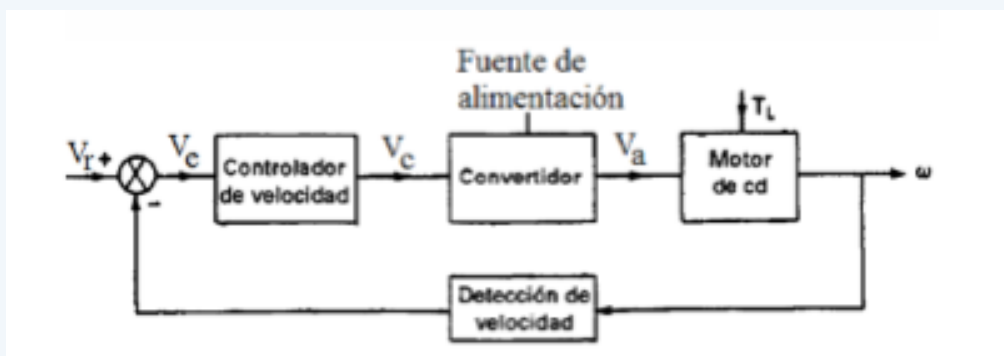


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de control de velocidad para el Problema 2.

El momento de inercia de la carga del motor es $J = 0,156 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$ (corregida la unidad de $\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}/\text{s}$, que corresponde a fricción), la constante de fricción viscosa es despreciable ($B = 0$), la resistencia total de la armadura es $R_a = 0,045 \Omega$ y la inductancia total de la armadura es $L_a = 0,730 \text{ H}$ (no mH como podría inferirse, sino H para consistencia con otros problemas). La constante de fuerza contraelectromotriz es $K_v = 0,542 \text{ V}/(\text{A}\cdot\text{rad}/\text{s})$, y la corriente de campo se mantiene constante en $I_f = 1,25 \text{ A}$.

- Realizar la simulación del modelo dinámico del motor en lazo cerrado. $V_r = 1 \text{ V}$ y el par de carga es el valor especificado (nominal). Graficar la velocidad. **Valor: 1 punto**
- Obtener la función de transferencia $\omega(s)/V_r(s)$ y $\omega(s)/T_L(s)$. **Valor: 1 punto**
- Simular las funciones de transferencia del inciso (b). $V_r = 1 \text{ V}$ y el par de carga es el valor especificado. Graficar la velocidad, comparar con los resultados del inciso (a). **Valor: 1 punto**
- Calcular la velocidad en estado estacionario. $V_r = 1 \text{ V}$ y el par de carga es el valor especificado. **Valor: 1 punto**

Solución Detallada - Pregunta 2

Resumen Ejecutivo

Este problema aborda el análisis dinámico de un motor de CD de 15 kW en lazo cerrado. Se modelará el sistema, se derivarán sus funciones de transferencia, se simulará su respuesta temporal y se analizará su comportamiento en estado esta-

cionario. El objetivo es comprender cómo el sistema responde a una entrada de referencia de voltaje y a una perturbación de par de carga.

Parámetros del Sistema y Calculados

- Potencia nominal $P_{nom} = 15000 \text{ W}$
- Voltaje nominal $V_{nom} = 230 \text{ V}$
- Velocidad nominal $N_{nom} = 3000 \text{ rpm} \implies \omega_{nom} = 3000 \times \frac{2\pi}{60} \approx 314,16 \text{ rad/s}$
- Ganancia del convertidor $K_2 = 150$
- Ganancia del sensor $K_1 = 0,004 \text{ V}/(\text{rad/s})$
- Momento de inercia $J = 0,156 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$
- Resistencia de armadura $R_a = 0,045\Omega$
- Inductancia de armadura $L_a = 0,730 \text{ H}$
- Constante de f.e.m. del enunciado $K_{v,enun} = 0,542 \text{ V}/(\text{A}\cdot\text{rad/s})$
- Corriente de campo $I_f = 1,25 \text{ A}$
- Constante efectiva del motor $K_{eff} = K_{v,enun} \cdot I_f = 0,542 \times 1,25 = 0,6775 \text{ V}/(\text{rad/s})$ o Nm/A
- Par de carga nominal (especificado) $T_{L,spec} = P_{nom}/\omega_{nom} = 15000/314,16 \approx 47,75 \text{ N}\cdot\text{m}$

Marco Teórico y Metodología

Modelado Matemático del Sistema

Las ecuaciones que gobiernan el sistema son:

- Circuito de armadura: $L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + e_b(t) = v_a(t)$
- Fuerza contraelectromotriz: $e_b(t) = K_{eff} \omega(t)$
- Dinámica rotacional: $J \frac{d\omega(t)}{dt} = T_{em}(t) - T_L(t)$
- Par electromagnético: $T_{em}(t) = K_{eff} i_a(t)$
- Ley de control: $v_a(t) = K_2[v_r(t) - K_1\omega(t)]$

Resolución Detallada de Incisos

a) Simulación del Modelo Dinámico

La simulación del modelo dinámico se realiza integrando el sistema de EDOs. En la plataforma interactiva, la función `simulateSystemDynamics()` se encarga de esto. Utiliza los parámetros definidos y una entrada escalón $V_r = 1$ V y $T_L = T_{L,spec} \approx 47,75$ N·m. La función `calculateTransferFunctionCoefficients()` primero calcula los coeficientes y polos, y `VisualizationUtils.generateAnalyticalStepResponse()` genera los datos para la gráfica de $\omega(t)$ vs t , que luego es renderizada por `createAdvancedStepResponse()`.

El resultado esperado es una gráfica que muestra la evolución temporal de la velocidad angular $\omega(t)$. Se observará una respuesta transitoria (posiblemente subamortiguada dadas las características típicas de estos sistemas) hasta alcanzar un valor de estado estacionario. La función `calculateSteadyStateVelocity()` provee los valores de frecuencia natural, amortiguamiento y velocidad estacionaria para la entrada V_r (asumiendo $T_L = 0$ para esa parte específica del cálculo de `simulateSystemDynamics` como se describe en el HTML), ayudando a interpretar la gráfica.

b) Obtención de Funciones de Transferencia

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones del sistema (con condiciones iniciales nulas):

$$V_a(s) = K_2[V_r(s) - K_1\Omega(s)] \quad (1)$$

$$(sL_a + R_a)I_a(s) + K_{eff}\Omega(s) = V_a(s) \quad (2)$$

$$sJ\Omega(s) = K_{eff}I_a(s) - T_L(s) \quad (3)$$

Sustituyendo (1) en (2): $(sL_a + R_a)I_a(s) + K_{eff}\Omega(s) = K_2V_r(s) - K_2K_1\Omega(s)$. Despejando $I_a(s)$: $I_a(s) = \frac{K_2V_r(s) - (K_{eff} + K_2K_1)\Omega(s)}{sL_a + R_a}$. Sustituyendo $I_a(s)$ en (3):

$$sJ\Omega(s) = K_{eff} \left[\frac{K_2V_r(s) - (K_{eff} + K_2K_1)\Omega(s)}{sL_a + R_a} \right] - T_L(s)$$

Multiplicando por $(sL_a + R_a)$ y agrupando términos en $\Omega(s)$, $V_r(s)$ y $T_L(s)$:

$$\Omega(s)[sJ(sL_a + R_a) + K_{eff}(K_{eff} + K_2K_1)] = K_{eff}K_2V_r(s) - (sL_a + R_a)T_L(s)$$

El denominador común es $D_{cl}(s) = s^2JL_a + sJR_a + K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2$.

Función de transferencia $\omega(s)/V_r(s)$ (con $T_L(s) = 0$):

$$H_{V_r}(s) = \left. \frac{\Omega(s)}{V_r(s)} \right|_{T_L=0} = \frac{K_{eff}K_2}{s^2JL_a + sJR_a + K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2} \quad (1)$$

Función de transferencia $\omega(s)/T_L(s)$ (con $V_r(s) = 0$):

$$H_{T_L}(s) = \left. \frac{\Omega(s)}{T_L(s)} \right|_{V_r=0} = \frac{-(sL_a + R_a)}{s^2JL_a + sJR_a + K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2} \quad (2)$$

En la plataforma interactiva, la función ‘calculateProblem2b()’ (llamada desde ‘window.calculateProblem2b’ en ‘index.html’) calcula los coeficientes numéricos de estos numeradores y del denominador común:

- $D_{cl}(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$, donde:
 - $a_2 = JL_a = 0,156 \times 0,730 \approx 0,11388$
 - $a_1 = JR_a = 0,156 \times 0,045 \approx 0,00702$
 - $a_0 = K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2 = (0,6775)^2 + (0,6775 \times 0,004 \times 150) \approx 0,4590 + 0,4065 = 0,8655$
- Numerador de $H_{V_r}(s)$: $N_{V_r}(s) = K_{eff}K_2 = 0,6775 \times 150 = 101,625$.
- Numerador de $H_{T_L}(s)$: $N_{T_L}(s) = -(sL_a + R_a) = -0,730s - 0,045$.

Así, las funciones de transferencia numéricas son:

$$H_{V_r}(s) \approx \frac{101,625}{0,11388s^2 + 0,00702s + 0,8655}$$

$$H_{T_L}(s) \approx \frac{-0,730s - 0,045}{0,11388s^2 + 0,00702s + 0,8655}$$

c) Simulación de Funciones de Transferencia y Comparación

La función ‘simulateProblem2c()’ en la plataforma interactiva realiza esta tarea. Calcula la respuesta del sistema a $V_r(s)$ y $T_L(s)$ por separado usando las FTs y luego las suma (superposición) para obtener la respuesta total $\omega_{total}(t) = \omega_{V_r}(t) + \omega_{T_L}(t)$.

- $\omega_{V_r}(s) = H_{V_r}(s) \frac{V_r}{s}$ (para V_r escalón de 1V)
- $\omega_{T_L}(s) = H_{T_L}(s) \frac{T_L}{s}$ (para T_L escalón de $T_{L,spec}$)

Las transformadas inversas de Laplace (o simulación numérica equivalente, como la que hace ‘plotStepResponseForSim’ internamente usando ‘createAdvancedStepResponse’) proporcionan $\omega_{V_r}(t)$ y $\omega_{T_L}(t)$. Se grafican estas respuestas individuales y la respuesta total. La respuesta total debería coincidir (o ser muy similar) a la obtenida en el inciso (a) mediante la simulación directa del modelo de EDOs, validando así el principio de superposición y las funciones de transferencia.

Los parámetros característicos del sistema de segundo orden (para $D_{cl}(s)$):

- Frecuencia natural $\omega_n = \sqrt{a_0/a_2} = \sqrt{0,8655/0,11388} \approx \sqrt{7,600} \approx 2,757$ rad/s.
- Factor de amortiguamiento $\zeta = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}} = \frac{0,00702}{2\sqrt{0,8655 \times 0,11388}} \approx \frac{0,00702}{2\sqrt{0,09856}} \approx \frac{0,00702}{2 \times 0,3139} \approx \frac{0,00702}{0,6278} \approx 0,01118$.

Dado que $\zeta \ll 1$, el sistema es significativamente subamortiguado, lo que implica oscilaciones en la respuesta transitoria.

d) Cálculo de la Velocidad en Estado Estacionario

Se utiliza el Teorema del Valor Final: $\omega_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s\Omega(s)$. Para una entrada escalón $V_r(s) = V_r/s$ y $T_L(s) = T_L/s$ (donde $V_r = 1\text{V}$ y $T_L = T_{L,spec}$):

$$\omega_{ss} = H_{V_r}(0)V_r + H_{T_L}(0)T_L$$

$$H_{V_r}(0) = \frac{K_{eff}K_2}{K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2} = \frac{101,625}{0,8655} \approx 117,412 \text{ (rad/s)/V}$$

$$H_{T_L}(0) = \frac{-R_a}{K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2} = \frac{-0,045}{0,8655} \approx -0,05199 \text{ (rad/s)/(Nm)}$$

Con $V_r = 1 \text{ V}$ y $T_L = T_{L,spec} \approx 47,75 \text{ N}\cdot\text{m}$:

$$\omega_{ss} = (117,412 \times 1) + (-0,05199 \times 47,75) \approx 117,412 - 2,4825 \approx \mathbf{114,93 \text{ rad/s}}$$

La función ‘calculateProblem2d()’ en la plataforma interactiva realiza estos cálculos y muestra los resultados detallados.

Análisis y Conclusiones del Problema 2

El motor en lazo cerrado presenta una respuesta de segundo orden subamortiguada debido al bajo valor de ζ . Las funciones de transferencia permiten analizar el sistema y predecir su comportamiento. La velocidad en estado estacionario depende tanto de la referencia de voltaje como del par de carga. La simulación por superposición debe confirmar los resultados de la simulación directa del modelo no lineal, validando así el enfoque linealizado para este análisis.

3. Pregunta 3 (Valor Total: 3 puntos)

Enunciado - Pregunta 3 El motor del problema 2 se controla con un convertidor lineal de ganancia K_2 , en lazo cerrado. Si la amplificación del sensor de velocidad es $K_1 = 4 \text{ mV/rad/s}$. Determinar la ganancia K_2 del convertidor para limitar la regulación de velocidad a 0.5% a plena carga.

Valor: 3 puntos

Solución Detallada - Pregunta 3

Resumen Ejecutivo

El objetivo es diseñar la ganancia K_2 del convertidor para que el sistema de control del motor DC cumpla con una especificación de regulación de velocidad del 0.5% a plena carga. Esto implica encontrar una K_2 que minimice la caída de velocidad cuando se aplica el par nominal, y asegurar que la velocidad a plena carga sea la velocidad nominal del motor.

Parámetros del Sistema

Los parámetros del motor son los mismos que en el Problema 2. Adicionalmente:

- Ganancia del sensor $K_1 = 0,004 \text{ V/(rad/s)}$
- Regulación de velocidad deseada $SR_{des} = 0,5\% = 0,005$
- $K_{eff} \approx 0,6775 \text{ V/(rad/s)}$ o Nm/A
- $R_a = 0,045\Omega$
- $T_{L,spec} \approx 47,75 \text{ N}\cdot\text{m}$ (Par de carga nominal a plena carga)
- $\omega_{nom} \approx 314,16 \text{ rad/s}$ (Velocidad nominal, se asume como ω_{FL} deseada)

Las incógnitas son la ganancia K_2 y el voltaje de referencia V_r asociado.

Marco Teórico y Metodología de Solución

1. Ecuaciones Fundamentales en Estado Estacionario

La velocidad del motor en estado estacionario es:

$$\omega_{ss}(V_r, T_L, K_2) = \frac{K_{eff}K_2V_r - R_aT_L}{K_{eff}^2 + K_{eff}K_1K_2} \quad (3)$$

2. Definición de Regulación de Velocidad (SR)

($SR = \frac{\omega_{NL} - \omega_{FL}}{\omega_{FL}}$), donde ω_{NL} es la velocidad sin carga ($T_L = 0$) y ω_{FL} es la velocidad a plena carga ($T_L = T_{L,spec}$). Se desea $SR_{des} = 0,005$.

$$\omega_{NL} = \frac{K_{eff} K_2 V_r}{K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2}$$

$$\omega_{FL} = \frac{K_{eff} K_2 V_r - R_a T_{L,spec}}{K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2}$$

3. Derivación de la Ganancia K_2

La diferencia de velocidad $\Delta\omega = \omega_{NL} - \omega_{FL}$ es:

$$\Delta\omega = \frac{R_a T_{L,spec}}{K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2}$$

Sustituyendo en la ecuación de SR_{des} y estableciendo que la velocidad a plena carga debe ser la nominal, $\omega_{FL} = \omega_{nom}$:

$$SR_{des} = \frac{\Delta\omega}{\omega_{nom}} = \frac{R_a T_{L,spec} / (K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2)}{\omega_{nom}}$$

Despejando el término ($K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2$):

$$K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2 = \frac{R_a T_{L,spec}}{SR_{des} \cdot \omega_{nom}}$$

Finalmente, despejando K_2 (y notando que $1/SR_{des} = 1/0,005 = 200$):

$$K_2 = \frac{1}{K_{eff} K_1} \left(\frac{R_a T_{L,spec}}{SR_{des} \cdot \omega_{nom}} - K_{eff}^2 \right) = \frac{1}{K_{eff} K_1} \left(\frac{200 \cdot R_a T_{L,spec}}{\omega_{nom}} - K_{eff}^2 \right) \quad (4)$$

4. Determinación del Voltaje de Referencia V_r

El voltaje V_r se ajusta para que $\omega_{FL} = \omega_{nom}$ con la K_2 calculada. De la definición de SR , $\omega_{NL} = (1 + SR_{des})\omega_{FL} = (1 + SR_{des})\omega_{nom}$. Usando la expresión de ω_{NL} en términos de V_r y el denominador $D_{cl,s0} = K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2 = \frac{R_a T_{L,spec}}{SR_{des} \cdot \omega_{nom}}$:

$$(1 + SR_{des})\omega_{nom} = \frac{K_{eff} K_2 V_r}{R_a T_{L,spec} / (SR_{des} \cdot \omega_{nom})} = \frac{K_{eff} K_2 V_r \cdot SR_{des} \cdot \omega_{nom}}{R_a T_{L,spec}}$$

$$V_r = \frac{(1 + SR_{des}) R_a T_{L,spec}}{SR_{des} \cdot K_{eff} K_2}$$

Sustituyendo $(1 + SR_{des})/SR_{des} = 1,005/0,005 = 201$:

$$V_r = \frac{201 \cdot R_a T_{L,spec}}{K_{eff} K_2} \quad (5)$$

Solución Numérica y Resultados

La función ‘window.calculateProblem3()’ en ‘index.html’ implementa las ecuaciones (??) y (??). Los parámetros se cargan desde ‘js/constants.js’.

Cálculo de K_2 :

- Término $\left(\frac{200 \cdot R_a T_{L,spec}}{\omega_{nom}}\right) = \frac{200 \times 0,045 \times 47,75}{314,16} \approx \frac{429,75}{314,16} \approx 1,3679$
- Término $K_{eff}^2 = (0,6775)^2 \approx 0,45900625$
- Numerador para $K_2 = 1,3679 - 0,45900625 = 0,90889375$
- Denominador para $K_2(K_{eff}K_1) = 0,6775 \times 0,004 = 0,00271$
- $K_2 = \frac{0,90889375}{0,00271} \approx \mathbf{335,385}$

Se verifica que $K_2 > 0$.

Cálculo de V_r :

$$V_r = \frac{201 \cdot R_a T_{L,spec}}{K_{eff} K_2} = \frac{201 \times 0,045 \times 47,75}{0,6775 \times 335,385} \approx \frac{431,900625}{227,2513875} \approx \mathbf{1,8998 \text{ V}}$$

Verificación (usando los K_2 y V_r calculados):

- $D_{cl,s0} = K_{eff}^2 + K_{eff} K_1 K_2 = (0,6775)^2 + (0,6775 \times 0,004 \times 335,385) \approx 0,45900625 + 0,9088838 \approx 1,36789005$
- $\omega_{NL} = \frac{K_{eff} K_2 V_r}{D_{cl,s0}} = \frac{0,6775 \times 335,385 \times 1,8998}{1,36789005} \approx \frac{431,736}{1,36789005} \approx 315,630 \text{ rad/s}$
- $\omega_{FL} = \frac{K_{eff} K_2 V_r - R_a T_{L,spec}}{D_{cl,s0}} = \frac{431,736 - (0,045 \times 47,75)}{1,36789005} \approx \frac{431,736 - 2,14875}{1,36789005} \approx \frac{429,58725}{1,36789005} \approx 314,054 \text{ rad/s}$
- $SR_{calc} = \frac{315,630 - 314,054}{314,054} \approx \frac{1,576}{314,054} \approx 0,005018 \approx \mathbf{0,502 \%}$

La regulación calculada (0.502 %) es muy cercana a la deseada (0.5 %). Las pequeñas discrepancias se deben al redondeo en los cálculos intermedios. La función ‘downloadExamPDF()’ en ‘index.html’ (anteriormente ‘downloadLatexP3’) permite descargar este examen completo, una vez compilado a PDF.

Apéndice: Funciones JavaScript Clave de index.html

Una breve descripción de las funciones JavaScript referenciadas, implementadas en el bloque ‘`jscript type=”module”`’ de ‘index.html’:

- `window.calculateProblem2b()`: Calcula y muestra los coeficientes numéricos de las funciones de transferencia $H_{V_r}(s)$ y $H_{T_L}(s)$ para el Problema 2, usando constantes de ‘js/constants.js’.
- `window.calculateProblem2d()`: Calcula y muestra la velocidad en estado estacionario para el Problema 2 usando el Teorema del Valor Final y los coeficientes previamente calculados.
- `window.calculateProblem3()`: Calcula la ganancia K_2 y el voltaje V_r necesarios para cumplir con la especificación de regulación de velocidad del Problema 3. Muestra los resultados y una verificación.
- `window.simulateSystemDynamics()`: Para el Problema 2a, simula la respuesta dinámica del motor a una entrada de referencia V_r , mostrando la velocidad angular $\omega(t)$ usando ‘createAdvancedStepResponse’.
- `window.simulateProblem2c()`: Para el Problema 2c, simula las respuestas individuales a V_r y T_L y una respuesta total simplificada por superposición, usando ‘plotStepResponseForSim’ (que a su vez usa ‘createAdvancedStepResponse’).
- `window.downloadExamPDF()`: Inicia la descarga del archivo ‘examen.pdf’ precompilado.
- Funciones de ‘js/visualizations.js’ (ej. ‘createAdvancedStepResponse’, ‘createPoleZeroPlot’): Encargadas de generar las gráficas interactivas en los elementos ‘`canvas`’.
- Funciones de ‘js/calculations.js’ (ej. ‘calculateTransferFunctionCoefficients’): Realizan cálculos fundamentales que son usados por las funciones globales en ‘index.html’.

Referencias Generales

1. Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., & Umans, S. D. (2003). *Máquinas eléctricas*. McGraw-Hill.
2. Rashid, M. H. (2013). *Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones*. Pearson.
3. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2011). *Sistemas de control moderno*. Pearson Prentice Hall.
4. Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna*. (5^a ed.). Pearson Educación.